

Распределённое сопротивление

A1

Схематичный рисунок:

$U^* =$


$U_0 =$

Совпадают ли U^* и U_0 ? _____

Если нет, почему? _____

$R_0 =$

A2

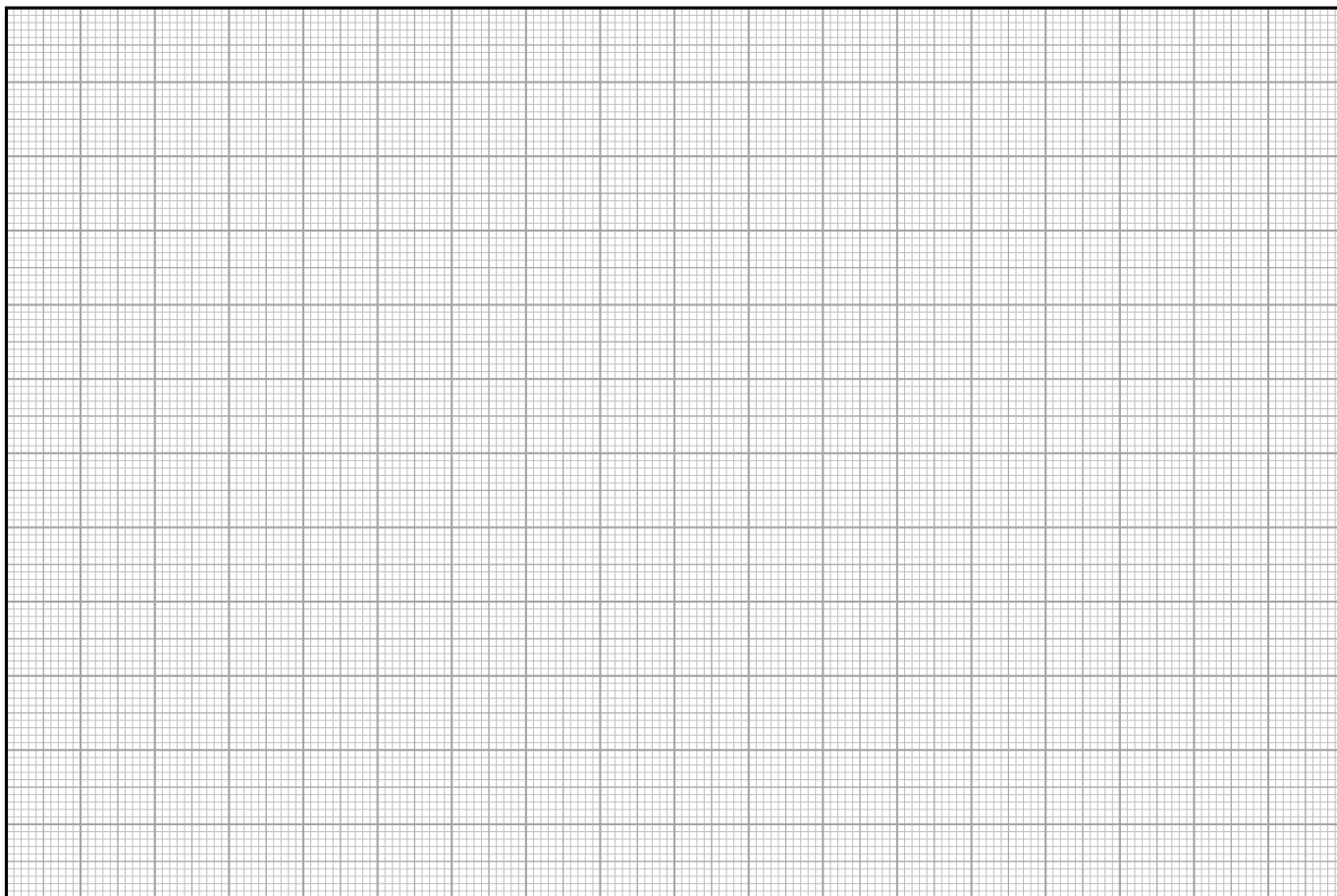A3

Вывод: _____

A4

$R_1 =$

$R_2 =$


A5

$R'_1 =$

$R'_2 =$

A6


A7

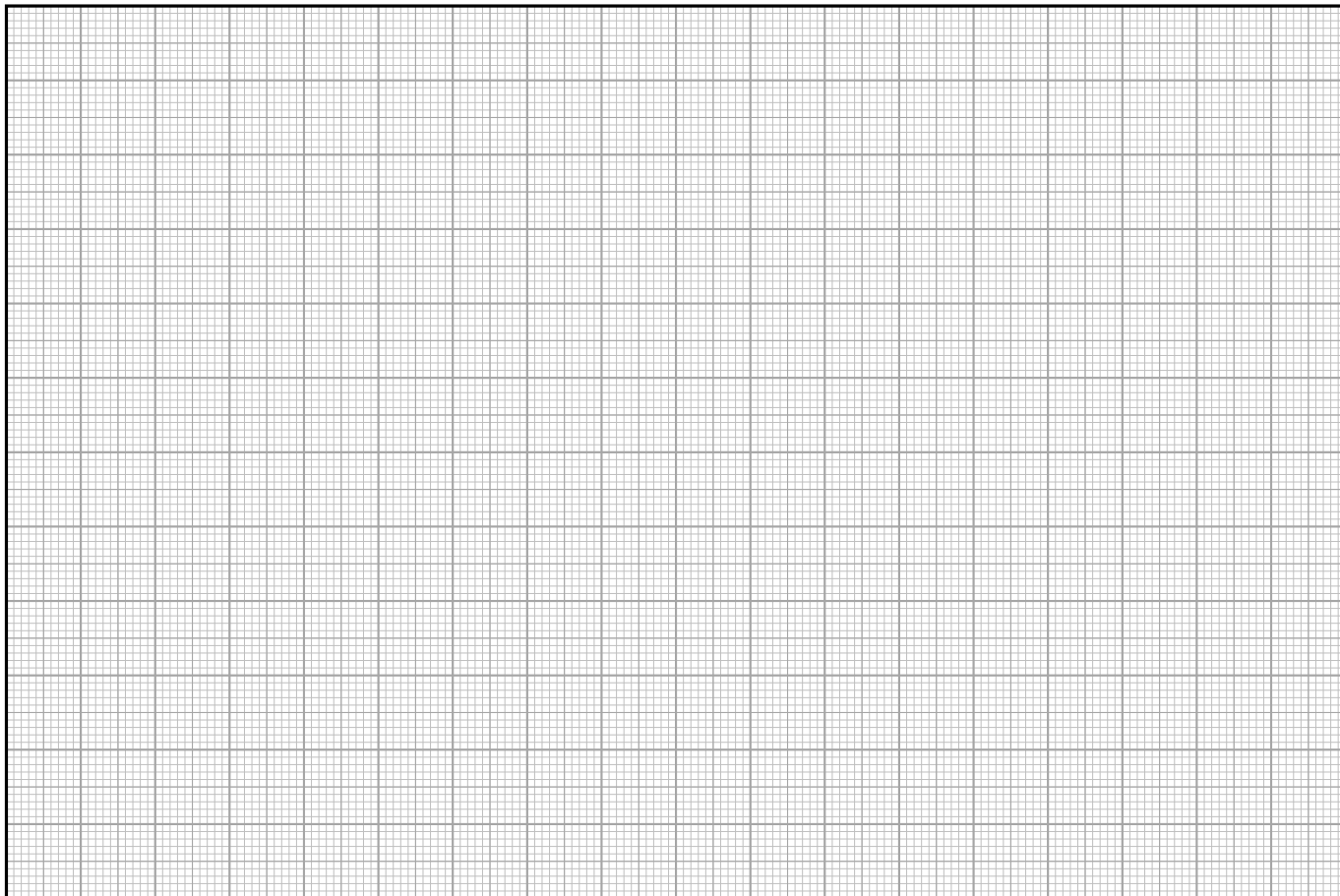

Вывод: _____

B1

Схема установки:

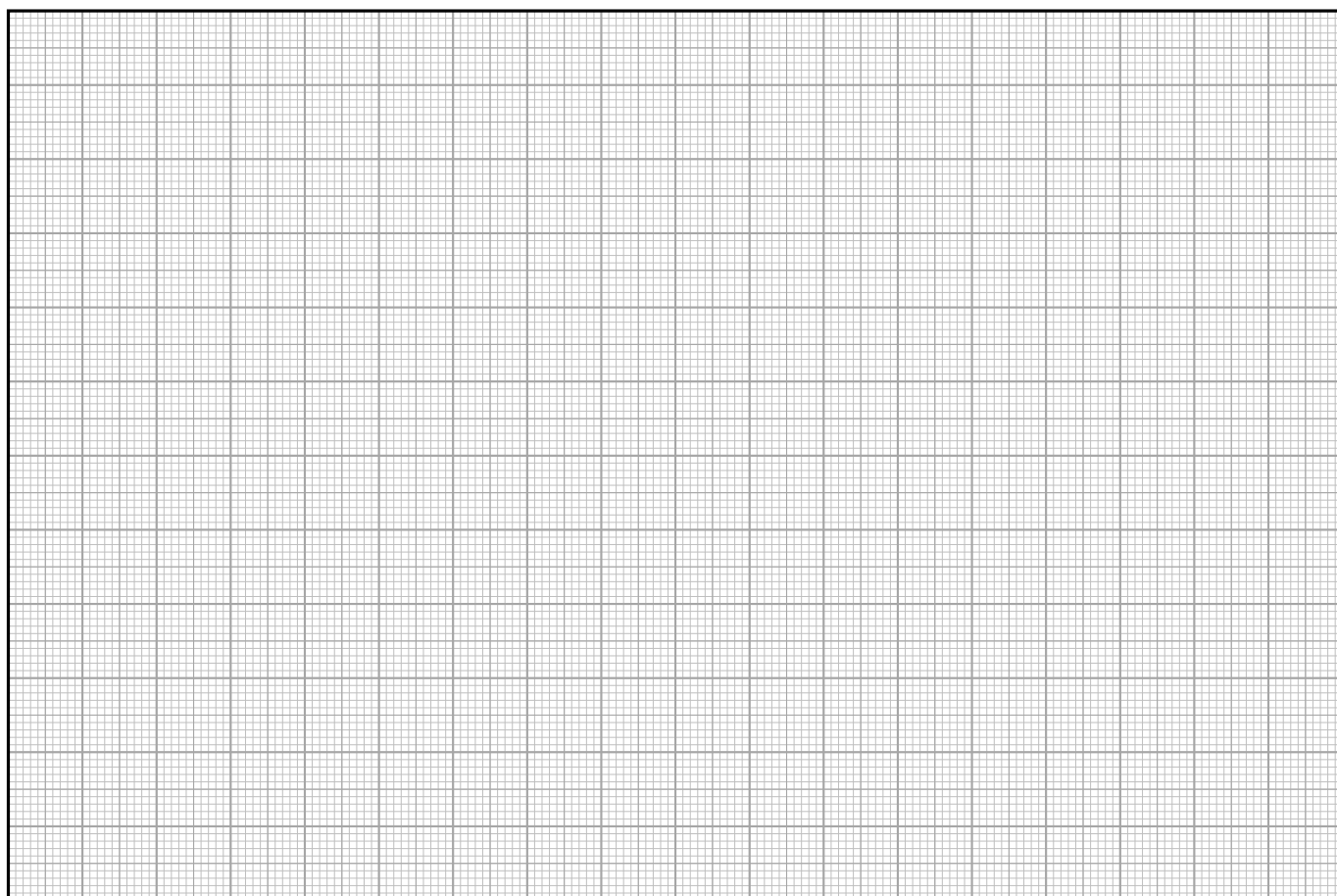

$r =$