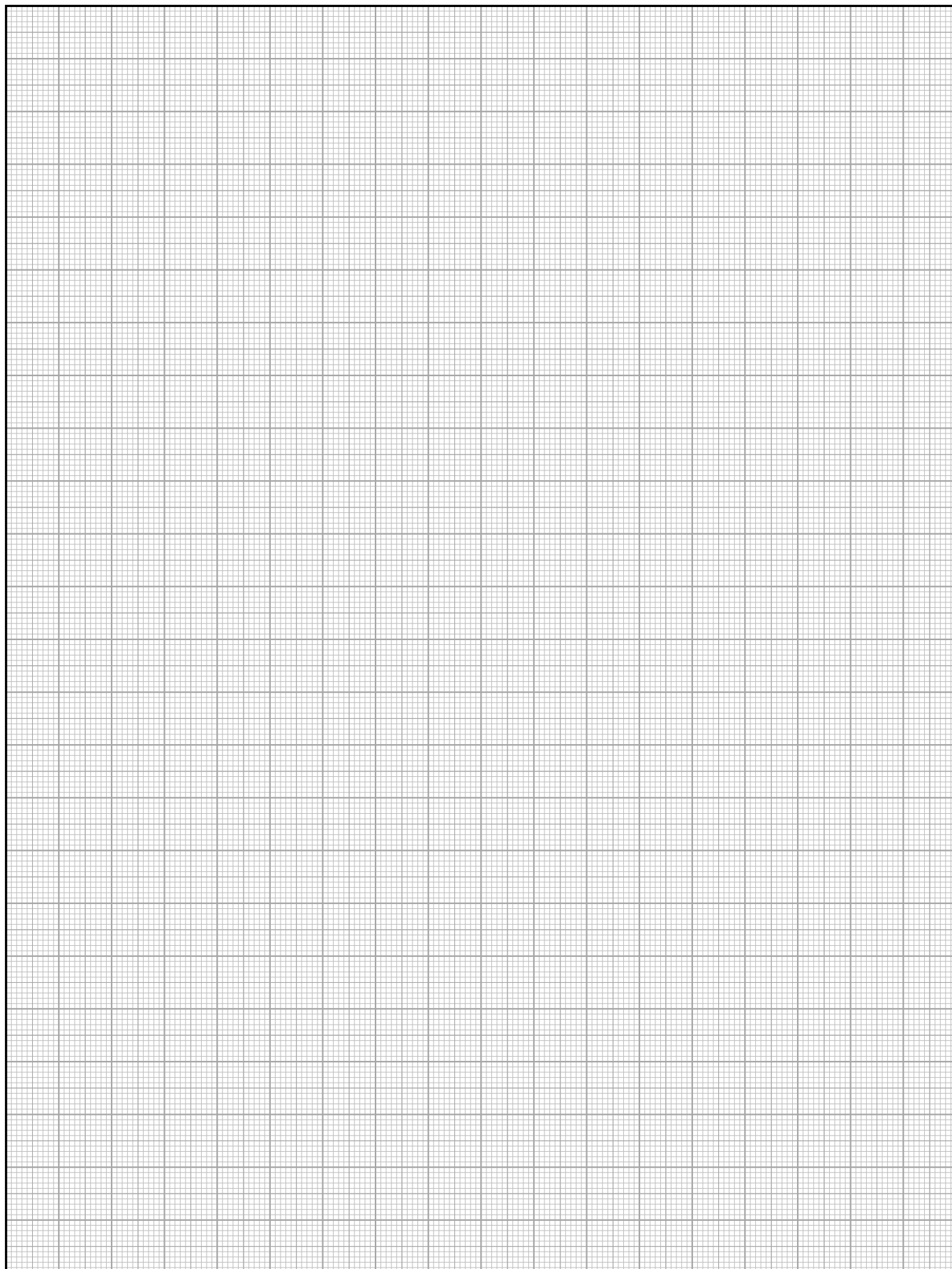


Нелинейный конденсатор

Для решения задачи вам может понадобиться миллиметровка:



A1

$q =$

A2

$t =$

A3

$t =$

A4

$t =$

A5

$q =$

A6

$\varphi =$

A7

$I(t) =$

A8

$U_C(t) =$